

(C) LED இன் ஊடாக மிகச் சிறிய மின் ஓட்டம் பாயும் போது ஒளி உற்பத்தியாவதால்.....

என அழைக்கப்படும்.

7. மின்சுற்று ஒன்றில் மின் ஓட்டம் பாய்வதற்கு எதிராக ஏற்படும் தடை..... எனப்படும்.

8. மின் சுற்று ஒன்றில் மின்ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் உபகரணம்.....

எனப்படும்.


9.தடையை அளவிடும் அலகு..... எனப்படும்.

10.மின்சுற்றில் ஓடும் மின்ஓட்டத்திற்கு எதிராக தடை அதிகரிக்கப்படும் போது அதன் மூலம் ஓடும் மின் ஓட்டம்

.....

11. தடையின் நியமக் குறியீட்டை வரைக.

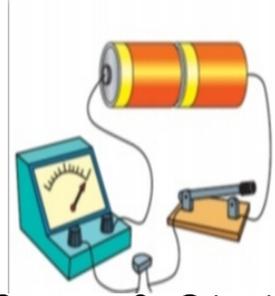12.நீர் அறிந்த பல்வேறு பட்ட வடிவமான தடைகளைப் பெயரிடுக.



(a) இங்கு ஒளியுணர் தடையி LDR ஒளிபடும் சுந்தர்ப்பத்தில் அம்பியர்மானியின் வாசிப்பு யாது?

(b) LDR ஐ கையால் மறைத்தவாறு அதனை இருளாக்கும் போது அம்பியர் மானியின் வாசிப்பு யாது?

(c) LDR இன் மீது ஒளிபடும் போது..... ஆவதுடன் ஒளியின் அளவு..... அதன் தடைப் பெறுமானம் அதிகரிக்கும்.

13.ஒளியுணர் தடையின் நியமக் குறியீட்டை வரைக.

14. மாறும் தடையியின் மூலம் சுற்றில் ஓடும்..... மாற்றலாம்.