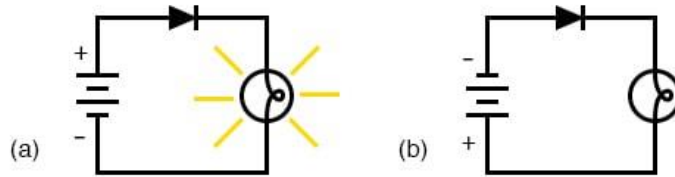


5 පාඩම - නිපුණතාව :ඩයෝඩ වර්ග හඳුනා ගනිමින් භාවිතා කරයි

10 ශේණියේ 5 වන පාඩම අධ්‍යයනය කර (පිටු අංක 87 - 90 දක්වා) පහත ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න

- 01 ඩයෝඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා යොදාගන්නා අර්ධ සන්නායක මූල ද්‍රව්‍ය තුනක් නම් කරන්න
- 02 සාප්පකාරක ඩයෝඩ යොදා ගන්නේ කුමන කාර්යයක් සඳහා ද?
- 03 සාප්පකාරක ඩයෝඩයක බාහිර හැඩය ඇඳ දක්වන්න



- 04 ඉහතින් දැක්වෙන පරිපථ දෙකෙන් ඩයෝඩයක් පෙර නැඹුරු කර ඇති පරිපථය කුමක්ද?
- 05 a සහ b පරිපථ දෙකට ධාරාව ගලා යාමට සැලැස්වූ පසු දැකිය හැකි නිරීක්ෂණයන් වෙත වෙනම සඳහන් කරන්න
- 06 ඔබ ඉහතින් සඳහන් කළ නිරීක්ෂණයට හේතුව කුමක්ද? පැහැදිලි කරන්න
- 07 ඩයෝඩයක වෝල්ටීයතා ලාක්ෂණික ප්‍රස්ථාරය යන්න කෙටියෙන් හඳුන්වන්න
- 08 පහතින් දැක්වෙන්නේ ඩයෝඩ වර්ග කිහිපයක පරිපථ සංකේත වේ. එම ඩයෝඩ වර්ග නම් කරන්න

