



නිර්මාණකරණය විදුලිය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවිද්‍ය


Prepared by රාජකීය විද්‍යාලය රුවන්වල්ල

ඡනී 14 සිට 20

පිටු අංක 102 සිට 106 දක්වා

නිපුණතාවය :- ප්‍රත්‍යාවර්ත්ත වෝල්ටෝමෝතාවය සරල බාරා වෝල්ටෝමෝතාවය බවට පත්කිරීමට ඩියෝඩ භාවිතා කරයි.

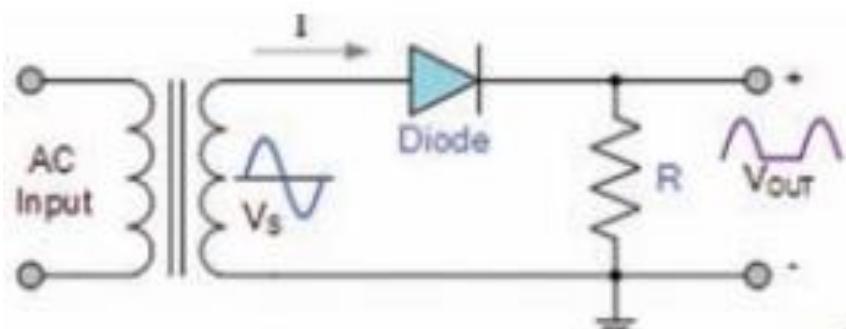1. ප්‍රත්‍යාවර්ත්ත බාරාවක් සරල බාරාවක් බවට පත්කිරීමේදී කුමන වර්ගයේ දියෝඩ භාවිතයට ගැනීද?
2. ඔබගේ නිවසට සැපයෙන (230V) ප්‍රත්‍යාවර්ත්ත බාරා වෝල්ටෝමෝතාවය සරල බාරා වෝල්ටෝමෝතාවයක් බවට පත් කිරීමට අනුගමනය කරන කුම විද්‍යා කුමක්ද?
3. ප්‍රත්‍යාවර්ත්ත බාරාව සරල බාරාවක් බවට පත්කිරීමේ මූලික කුම දෙකකි. එම කුම දෙක සඳහන් කරන්න
4. පහත රේපසන්නින් දැක්වෙන පරිපථය ඔබ නම් කළ කුම දෙකන් කුමන කුමයට අයන් වේ ද?
5. ඉහත පරිපථය ඔබ නම් කළ නම් හරදින්වීමට හේතුව කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න



6. මෙම පරිපථයේ ප්‍රත්‍යාන තරංගයේ හැඩිය සහ ප්‍රතිඵාන තරංගයේ හැඩිය ඇඟ දක්වන්න

7. ජ්‍යෙගම දුරකථන ආරෝපකය හා power pack ( ජ්‍යෙග අසුරුදුව) වල අන්තර්ගත සේතු ආකාරය නම් කරන්න.

8. පහත උපාංග ඔබට සපයා ඇතැයි සිතා Full wave rectification පරීපරයක් ඇද දක්වන්න

\* IN4001 diode 04

\* 470 mf 01

\* රතු සහ නිල් සන්නායක රැහැන් කිහිපයක්

9. එහි ප්‍රධාන හා ප්‍රතිධාන තරංග හැඩා නිවැරදිව ඇද දක්වන්න.

10. ඔබ ඉහතින් අදින ලද තරංගය හැඩා පරික්ෂා කිරීම් බලා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි උපකරණය කුමක්ද