




සිව්වන සතිය

පිට අංක 107 සිට 110 දක්වා

නිපුණතාවය-: පෙරහන් පරිපාල සකස් කිරීමට අවබෝධයක් ලබයි.

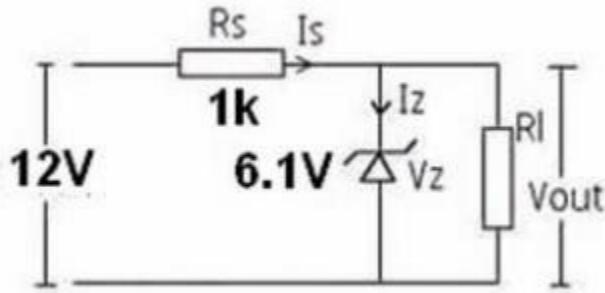01. පෙරහන් පරිපථ යොදාගනු ලබන්නේ කුමන කාර්යයක් සඳහාද?
 02. පෙරහන් පරිපථවල අන්තර්ගත වන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග දැකක් නම් කරන්න.
 03. මධ ඉහතින් නම් කළ උපාංගවල පරිපථ සංකේතය ආද දක්වන්න
 04. පහත සඳහන් පරිපථයෙහි වෝල්ටීයතාවය ස්ථායිකරණය සඳහා යොදාගනු ලබන ඔයෝඩ වර්ගයේ නම සඳහන් කරන්න



05. ඉහත පරිපථයේ භාරය (RL) හරහා වෝල්ටේයනාව 0 වන විට V_z සම්බන්ධව කුමක් ප්‍රකාශ කළ හැකිද?
 06. Rs ප්‍රතිරෝධකය පරිපථයට එකතු කර ඇත්තේ කුමක් නිසාද?
 07. ස්ථායිකරණ සංගැනීත පරිපථයක අගු කියක් තිබේද? එම අගු නම් කරන්න.
 08. ස්ථායි කාරක සංගැනීත පරිපථ ප්‍රධාන කොටස් දෙකට බෙදායි. එම කොටස් දෙක නම් කරන්න.
 09. 7806 සහ 7912 අංකය සඳහන් කර ඇති සංගැනීත පරිපථ දෙක කුමන ස්ථායි කාරක සංගැනීත පරිපථ වන්නේද?
 10. ඉහත සංගැනීත පරිපථ දෙකෙන් ලබාගත හැකි වෝල්ටේයනා අගයන් වෙන වෙනම සඳහන් කරන්න.