
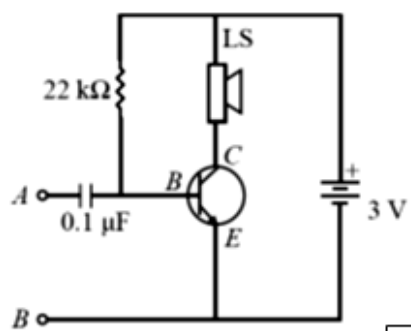


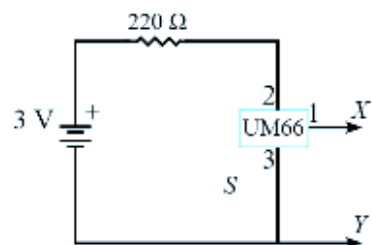




A,B අග්‍ර අතරට සම්බන්ධ කළ හැකි සංගීත බැස්බ් නිපදවන සරල පරිපථයක්, මෙහි X,Y අග්‍ර A,B අග්‍ර අතරට සම්බන්ධ කළ යුතුය.



❖ ස්ථිචයක් ලෙස

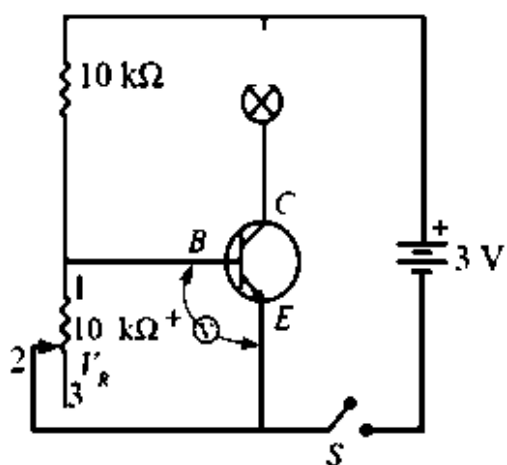

බාරිත්‍රක - Capacitors

