




විෂය:- නිරමාණකරණය විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය

ජ්‍යෙෂ්ඨය :- 11

Prepared by-കലാപ അദ്ധ്യാപന കൗർഡാലയ,
കേരളം

පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස

1.

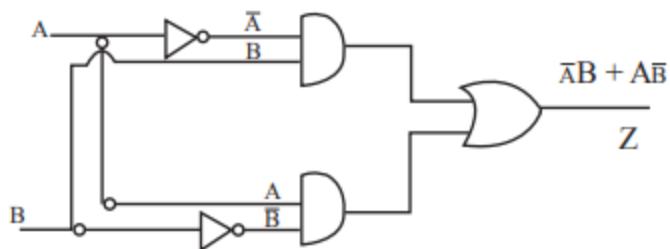

- i). Z සඳහා මුලිය ප්‍රකාශනය ලියන්න.
 - ii). සම්පූර්ණ පරිපථය සඳහා සහා සටහන ඇද දක්වන්න.
 - iii). ඉහත සම්පූර්ණ පරිපථය වෙනුවට යෙදිය හැකි කන් ද්වාරය කුමක් ද? එහි සංකේතය ඇද නම ලියා දක්වන්න.
 - iv). ඉහත පරිපථය NOR ද්වාර පමණක් භාවිතයෙන් ඇද දක්වන්න.