



විෂය:- නිරමාණකරණය විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය

Sabaragamuwa Province/ Weekly School Department of Education, Sabaragamuwa


සතිය- 9

Prepared by-കലാപ അദ്ധ്യാപന കാർഡ്യാലയ,
കേരളം

පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස

1.

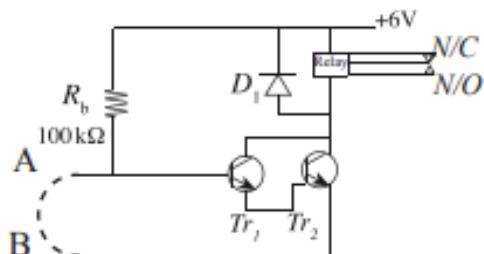- (i) මුන්සිප්ලරයක සංකීර්ණ උක්ෂණික විකුත (Transfer Characteristics Curve) ප්‍රධාන අවස්ථා තෙක්ට ගෙලදේ. එම අවස්ථා තුන නම් කරන්න.



- (ii) මෙම පරිපථයේ AB සන්නායකය විවිධ ව ඇති විට R₁ තුළින් ගෙවායෙන බාරාව ගණනය කරන්න.
 (iii) ඉහත පරිපථයේ D₁ බිඟෝඩය යොදා ගැනීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.
 (iv) මුළුයිස්සටර දෙකක් ඉහත පදනම් ආකාරයට යොදා ගැනීම ඇමුන නමකින් භැඳීන්වේද?