



1. கீழே தரப்பட்டுள்ள மின் கூறுகளின் பயன்பாடு மற்றும் குறியீடுகளைத் தருக

துணைக்கூறு	பயன்பாடு	குறியீடு
மின் கலம்		
தொடுக்கும் கம்பி		
ஆளி		
மின் குமிழ்		
அம்பியர்//மில்லி அம்பியர் மானி		
கல்வனோமானி		

4 நியமக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி மின் சுற்று ஒன்றின் வரிப்படத்தை வரைக

5 தொடுக்கும் கம்பி , ஆளி , இரண்டு ஒத்த மின்குமிழ்கள் என்பன தரப்படும் போது மின் சுற்றுக்களை அமைக்கக் கூடிய இரு வேறுபட்ட முறைகளின் வரிப் படங்களை வரைக

6. மின் கலங்களில் மின்னோட்டம் எத்திசையில் இருந்து எத்திசையை நோக்கிப் பாயும் ?

7. மின் சுற்றொன்றை அமைத்து மின் குமிழுக்குப் பதிலாக ஒளி காழும் இருவாயி LED ஒன்றை இணைப்பதால் சுற்றில் பாயும் மின்ஒட்டத்துக்கு யாது நிகழும்