පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස

1.

ඉහත පරිපථයට අදාළ රැහැන්වල පරිවරණයන් (Insutation) පළුදු වී රැහැන් එකට සම්බන්ධ වී ඇත.

i). මෙම පරිපථය සඳහා භාවිත කළයුතු රැහැන් සම්මත ප්‍රමාණයෙන් නම් කරන්න.

ii). ඉහත දෝෂය ඇති වූ විට විදුලි පරිපථයේ ආරක්ෂාව සඳහා ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ 2ක් නම් කරන්න.

iii). එම උපකරණ දෙක ක්‍රියාත්මක වන හේතුව වෙන වෙනම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.

iv). ඉහත දෝෂය ඇතිවීම අවම කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන ක්‍රම 2ක් නම් කරන්න.