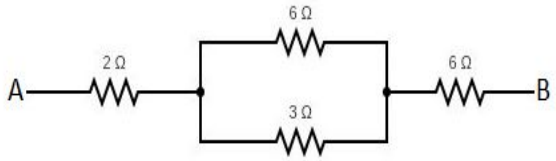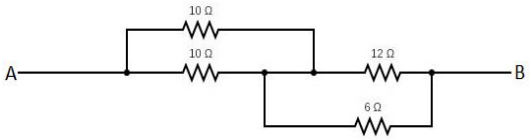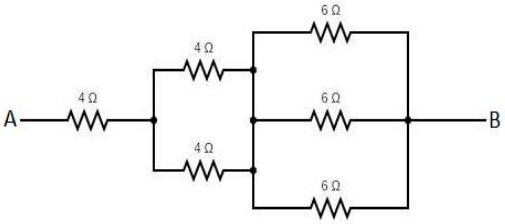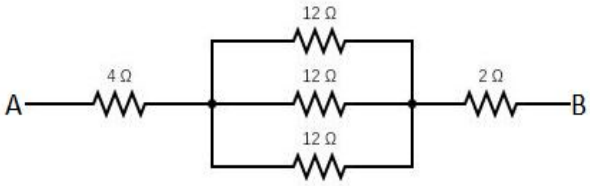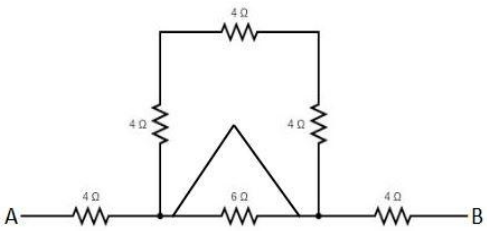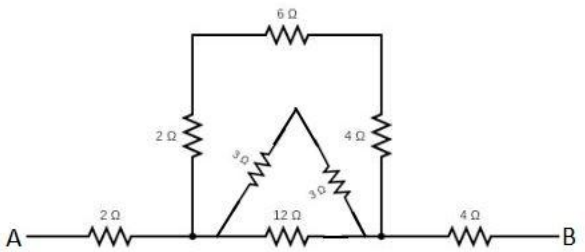ප්‍රතිරෝධක කිහිපයක් ශ්‍රේණිගතව හා සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කර ඇති අවස්ථාවලදී එහි සමක ප්‍රතිරෝධය ලබා ගන්නා ආකාරය අධ්‍යනය කර පහත පරිපථ සටහන්වල A හා B අතර සමක ප්‍රතිරෝධයන් ගණනය කරන්න