මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය පිළිබඳ පොත්පත් සහ අන්තර්ජාලය පරිහරණය මගින් ලබාගත් තොරතුරු ඇසුරින් පහත දක්වා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න

1. පූර්ණ තරංග සෘජුකරණය යනු කුමක්ද?

2. දියෝඩ 2ක් භාවිතාකර පූර්ණ තරංග සෘජුකරණය සිදු කරන ආකාරය රූප සටහන් ඇසුරින් දක්වන්න

3. දියෝඩ 4ක් භාවිතාකර පූර්ණ තරංග සෘජුකරණය සිදු කරන ආකාරය රූප සටහන් ඇසුරින් දක්වන්න

4. ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල ආරක්ෂාව සඳහා සෘජුකාරක දියෝඩ යොදාගන්නා ආකාරය උදාහරණ ඇසුරින් පහදන්න