නිපුණතාවය 7 :එදිනෙදා කර්යයන් සඳහා විදුලි ජවය යොදා ගනියි.
නිපුණතා මට්ටම: 7.6

1. .පහත දක්වා ඇති ශ්‍රේණිගත පරිපථය ඇසුරින් පහත ගණනය කිරීම් සිදු කරන්න.

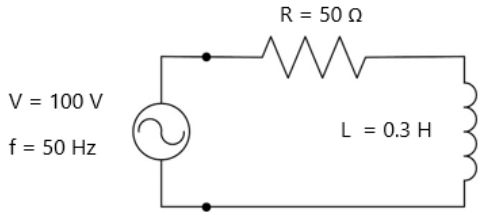

i) මෙම ප්‍රේරකයේ ප්‍රේරක ප්‍රතිබාධන (X_L) සොයන්න.
ii) සම්බාධන ත්‍රිකෝණය අඳින්න.
iii) එනයින් සම්බාධනය ගණනය කරන්න.
iv) පරිපථය තුලින් ගලන ධාරාව සොයන්න.
v) කලා කෝණය ගණනය කරන්න.